В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Укажите в работе номер выданного вам черного ящика!

Задание

1. Измерьте сопротивления мультиметра во всех диапазонах режима вольтметра.

2. Определите сопротивления резисторов R_1, R_2, R_3, находящихся внутри «черного ящика» (далее ЧЯ), схема которого изображена на рисунке 1.

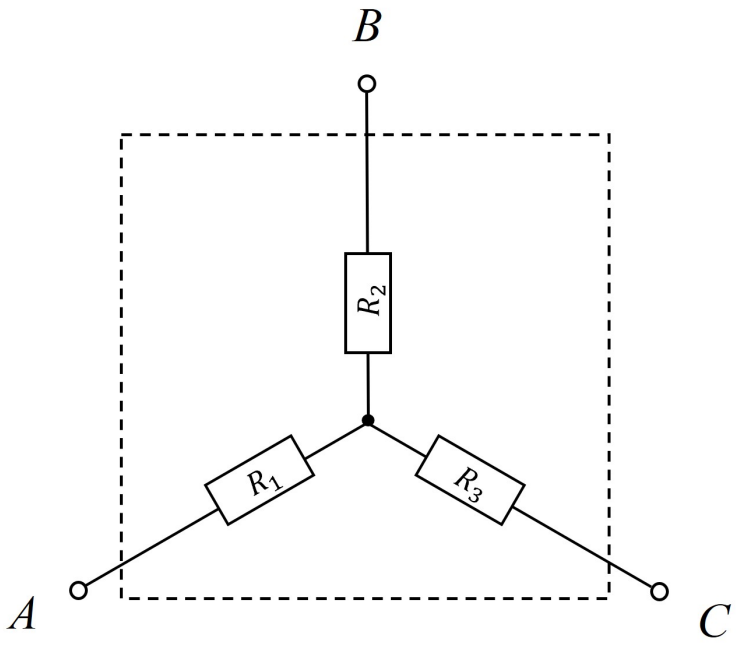


Рис. 1. Схема ЧЯ.

3. Эквивалентная схема омметра может быть представлена в виде источника питания с напряжением U_x и сопротивлением R_x (см. рисунок 2). Определите параметры U_x и R_x омметра в режимах «2000k» и «200».

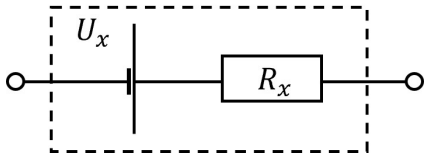


Рис. 2. Эквивалентная схема омметра.

Оборудование: два мультиметра, ЧЯ, 4 соединительных провода.