
Аннушка уже разлила масло.
Воланд, «Мастер и Маргарита»

АРСН-НІ

Робот Валл-и нашёл электрическую схему Кубического робота и собрал её (см. рис.), используя случайные батарейки и резисторы из своей коллекции. Робот почему-то не заработал, и Валл-и стал подключать к различным выводам цепи электроизмерительные приборы, а результаты измерений заносить в таблицу.

При измерении использовались два идеальных амперметра A_1 и A_2, идеальный вольтметр V и омметр Ω. К сожалению, Валл-и чихнул машинным маслом на схему и таблицу, в результате чего часть данных была утеряна.

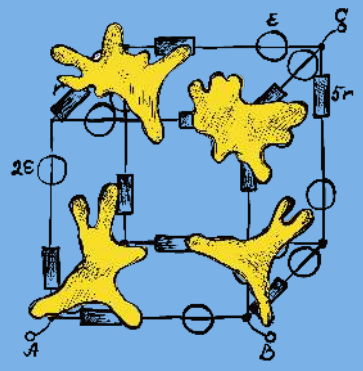1. *(1 балл)* Определите ЭДС $\mathscr{E}_\Omega$ омметра, которым пользовался Валл-и.
2. *(1 балл)* Определите внутреннее сопротивление омметра R_Ω.
3. *(2 балла)* Помогите Валл-и восстановить утраченные данные для 8-го измерения.
4. *(6 баллов)* Помогите Валл-и восстановить утраченные данные для 9-го измерения.



Number of measurement	Connected devices	Device readings
1	A_1 to AB	0,20 mA
2	A_2 to BC	0,40 mA
3	A_1 to AC	0,30 mA
4	V to AB	6,0 V
5	V to BC	12,0 V
6	V to AC	6,0 V
7	Ω to AB	5,0 kΩ
8	Ω to BC	
9	A_1 to AB A_2 to BC	
10	R to AB	off the scale

Первая подсказка — 24.04.2023 20:00 (МСК)
Вторая подсказка — 26.04.2023 12:00 (МСК)

Окончание первого тура — 28.04.2023 20:00 (МСК)
Разбор первого тура — 28.04.2023 20:00 (МСК)